

### 3- mashg`ulot: Chastota va faza siljish burchagini aniqlash.

#### Faza va chastotani o`lchash uchun asboblari va o`zgartirgichlar:

Elektron analogli impulsli chastotalar bir turi shunday ishlaydi:

Chastotasi o`lchanadigan kuchlanish chastota kuchlanishi o`zgartirgichga (CHKU) berildi va so`ngra MO`M ga CHKU dagi impuls shakllantirgich (MSH) o`lchanayotgan chastotaga mos impuls chiqarib beradi. Bu impuls kommutator (K) ni bilan barovar tayanch kuchlanishi manbani (TKM) kondensatorga (S) ulanadigan zaryadlaydi undan uzib qo`ydi. Xuddi shunday chastota bilan kondensator (S) ni o`lchash mexanizmini (MO`M) ga ulab o`chirib turadi.

